

# 1 Question 1

## 1.1

$A$	$B$	$C$	$D$	$minterms$
0	0	0	0	$\neg A \neg B \neg C \neg D$ ( $m_0$ )
0	0	0	1	$\neg A \neg B \neg C D$ ( $m_1$ )
0	0	1	0	$\neg A \neg B C \neg D$ ( $m_2$ )
0	0	1	1	$\neg A \neg B C D$ ( $m_3$ )
0	1	0	0	$\neg A B \neg C \neg D$ ( $m_4$ )
0	1	0	1	$\neg A B \neg C D$ ( $m_5$ )
0	1	1	0	$\neg A B C \neg D$ ( $m_6$ )
0	1	1	1	$\neg A B C D$ ( $m_7$ )
1	0	0	0	$A \neg B \neg C \neg D$ ( $m_8$ )
1	0	0	1	$A \neg B \neg C D$ ( $m_9$ )
1	0	1	0	$A \neg B C \neg D$ ( $m_{10}$ )
1	0	1	1	$A \neg B C D$ ( $m_{11}$ )
1	1	0	0	$A B \neg C \neg D$ ( $m_{12}$ )
1	1	0	1	$A B \neg C D$ ( $m_{13}$ )
1	1	1	0	$A B C \neg D$ ( $m_{14}$ )
1	1	1	1	$A B C D$ ( $m_{15}$ )

### 1.1.a

$$F_1(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	1

$$F_1(A, B, C, D) = A \neg B \neg D + \neg C$$

### 1.1.b


$$F_2(A, B, C, D) = \Sigma m(3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	1	1	1


$$F_2(A, B, C, D) = A \neg B + BD + CD$$

## 1.2

Logic circuit of  $F_1$

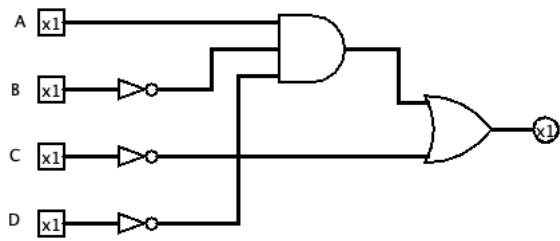


Logic circuit of  $F_2$

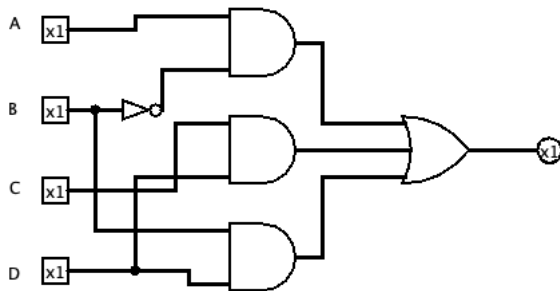

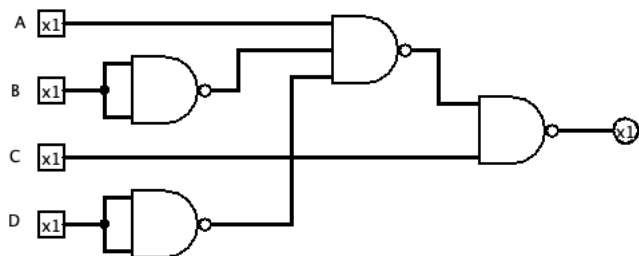
## 1.3

Logic circuit of  $F_1$  with only NAND gate



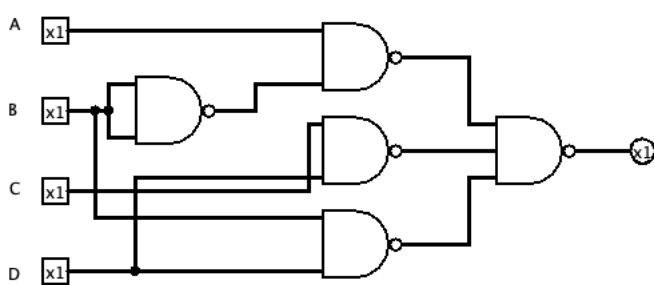Logic circuit of  $F_2$  with only NAND gate



## 2 Question 2

### 2.1

$$\begin{aligned}
 F &= A\neg B(C + \neg C)(D + \neg D) + AD(B + \neg B)(C + \neg C) + BC(A + \neg A)(D + \neg D) + C\neg D(A + \neg A)(B + \neg B) \\
 &\quad + \neg A\neg B\neg C\neg D \\
 &= A\neg BCD + A\neg BC\neg D + A\neg B\neg CD + A\neg B\neg C\neg D + ABCD + AB\neg CD + ABC\neg D + \neg ABCD + \neg ABC\neg D \\
 &\quad + \neg A\neg BC\neg D + \neg A\neg B\neg C\neg D
 \end{aligned}$$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

### 2.2

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

### 2.3

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = \neg B\neg D + BC + AD$$


## 2.4

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	1

$$\neg F = \neg A \neg B D + \neg A \neg C D + B \neg C \neg D$$

## 2.5

Logic circuit of  $F$

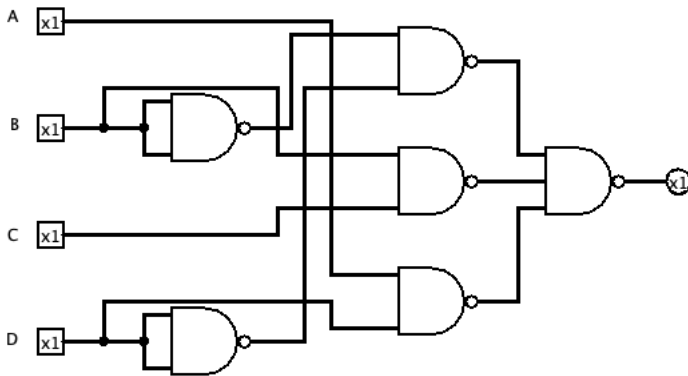

Logic circuit of  $\neg F$

