

- Q1) a)  $I_c$   
 b)  $V_{cc}$   
 c)  $\beta$   
 d)  $R_B$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_B} \Rightarrow \frac{V_{cc} - 0,7}{R_B} = 20 \mu A$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B \Rightarrow 4 \text{ mA} = (\beta + 1) \cdot 20 \mu A$$


$$\beta + 1 = 200 \Rightarrow \beta = 199 //$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 199 \cdot 20 \mu A = 3,98 \text{ mA} //$$

$$V_{cc} = V_{CE} + I_C R_C = 7,2 + 3,98 \cdot 2,2 = 15,956 \text{ V} //$$
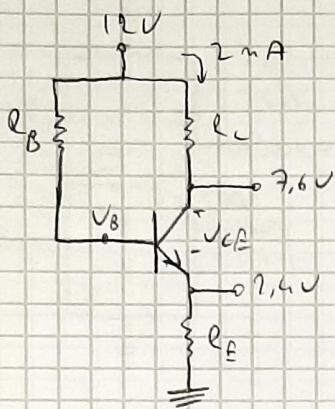
$$\frac{15,956 - 0,7}{R_B} = 20 \mu A \Rightarrow R_B = 767,8 \text{ k}\Omega$$





$$\beta = 80$$

- Q2) a)  $R_C$   
 b)  $R_E$   
 c)  $R_B$   
 d)  $V_{CE}$   
 e)  $V_B$

$$I_C = \beta \cdot I_B \Rightarrow 2 \text{ mA} = 80 \cdot I_B \Rightarrow I_B = 25 \mu\text{A}$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 81 \cdot 25 \mu\text{A} = 2,025 \text{ mA}$$

$$R_E = \frac{2,4}{I_E} = \frac{2,4}{2,025 \text{ mA}} = 1,19 \text{ k}\Omega$$


$$R_C = \frac{12 - 7,6}{2 \text{ mA}} = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CE} = 7,6 - 2,4 = 5,2 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} \Rightarrow \frac{12 - 0,7}{R_B + 81 \cdot 1,19 \text{ k}} = 25 \mu\text{A} \Rightarrow R_B = 355,6 \text{ k}\Omega$$
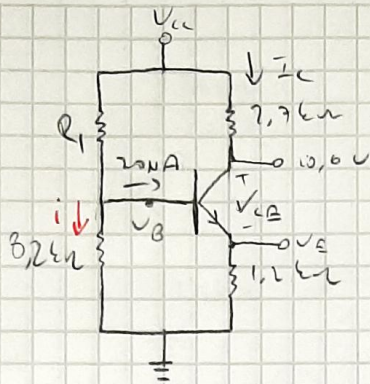
$$V_B = V_{BE} + 2,4 = 0,7 + 2,4 = 3,1 \text{ V}$$





$$\beta = 100$$

- Q3) a)  $I_C$   
 b)  $V_E$   
 c)  $V_{CE}$   
 d)  $V_{CE}$   
 e)  $V_B$   
 f)  $R_1$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 100 \cdot 20 \mu A = 2 \text{ mA} //$$

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = 101 \cdot 20 \mu A = 2,02 \text{ mA}$$

$$V_E = 1,2k \cdot 2,02 \text{ mA} = 2,424 \text{ V} //$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10,6 - 2,424 = 8,176 \text{ V} //$$

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C \cdot 7,7k + I_E \cdot 1,2k = 16 \text{ V} //$$


$$8,2k \cdot i = V_B + V_{BE} + V_E = 6,248 \text{ V}$$

$$i = \frac{6,248}{8200} = 0,762 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = R_1 \cdot (i + 20 \mu A) + 8,2k \cdot i \Rightarrow 0,782 \text{ mA} R_1 + 6,248 \text{ V} = 16 \text{ V}$$

$$\Rightarrow R_1 = 12,674 \text{ k} //$$
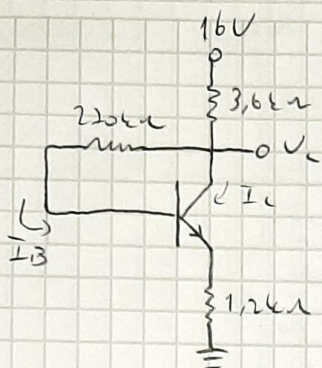
$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 + 2,424 = 3,124 \text{ V} //$$



$$\beta = 120$$

Q4) a)  $I_B$

b)  $I_C$

c)  $V_C$

$$16 = 3,6k \cdot 121 \cdot I_B + 270k I_B + 0,7 + 1,2k \cdot 121 \cdot I_B$$


$$850,800 I_B = 15,3 \Rightarrow I_B = 18 \mu A //$$

$$I_C = 120 \cdot 18 \mu A = 2,16 \text{ mA} //$$

$$V_C = 16 - 3,6k \cdot 121 \cdot 18 \mu A = 8,16 \text{ V} //$$



(simplified)

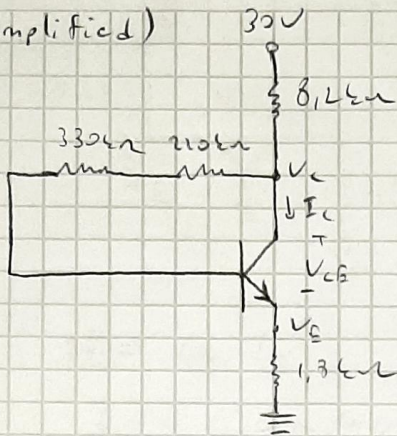

$$\beta = 180$$

Q5) a)  $I_C$

b)  $V_C$

c)  $V_E$

d)  $V_{CE}$

$$30 = 8,2k \cdot 181 \cdot I_B + 330k I_B + 0,7 + 1,8k \cdot 181 \cdot I_B$$

$$2.360.000 I_B = 29,3 \Rightarrow I_B = 12,4 \mu A$$


$$I_C = 180 \cdot 12,4 \mu = 2,232 mA //$$

$$V_C = 30 - 8,2k \cdot 181 \cdot 12,4 \mu = 11,6 V //$$

$$V_E = 1,8k \cdot 181 \cdot 12,4 \mu = 4,06 V //$$
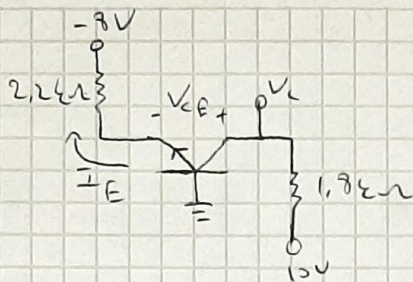
$$V_{CE} = V_C - V_E = 11,6 - 4,06 = 7,56 V //$$





- Q6) a)  $I_E$   
 b)  $V_C$   
 c)  $V_{CE}$

$$18 = 4k I_E$$

$$I_E = 4.5 \mu A //$$

$$V_C = 10 - 1.8k \cdot 4.5 \mu = 1.9V //$$

$$V_E = 1.9V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 1.9 - 1.9 = 0V //$$